

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
----------------	---

ГЛАВА 1. ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 10

1.1. Формальное описание ШИМ.....	10
1.1.1. Термины и определения, связанные с процессом модуляции	11
1.1.2. Формализация описания импульсных функций	14
1.1.3. Свободные переменные управления ШИМ и уравнения их связи	19
1.1.4. Постановка задачи оптимальной ШИМ	24
1.1.5. Анализ состояния проблемы качества ШИМ в электроприводе	27
1.1.6. Выводы по главе	30
1.2. Оптимальный алгоритм однофазной ШИМ.....	31
1.2.1. Ток в нагрузке при однофазной модуляции.....	31
1.2.2. Локальная дисперсия тока в нагрузке при однофазной модуляции.....	33
1.2.3. Оптимальная ШИМ по критерию дисперсии тока в нагрузке	34
1.2.4. Выводы по главе	38
1.3. Оптимальный алгоритм двухфазной ШИМ.....	38
1.3.1. Полнофазное управление полумостами	39
1.3.2. Межфазный ток в нагрузке при двухфазной ШИМ.....	40
1.3.3. Локальная дисперсия тока в нагрузке при двухфазной ШИМ	42
1.3.4. Оптимальный алгоритм двухфазной ШИМ.....	44
1.3.5. Двухфазная синусоидальная ШИМ с перемодуляцией	46
1.3.6. Выводы по главе	50
1.4. Алгоритмы неполнофазной ШИМ в двухфазном мосту	51

1.4.1. Несимметричные алгоритмы Н-ШИМ двухфазного моста	51
1.4.2. Симметричный алгоритм Н-ШИМ двухфазного моста	53
1.4.3. Комбинированный алгоритм полнофазной и неполнофазной ШИМ в двухфазном мосту	54
1.4.4. Выводы по главе.....	56
1.5. Оптимальный алгоритм трехфазной ШИМ	57
1.5.1. Локальная дисперсия межфазного тока в трехфазном мосту.....	57
1.5.2. Виды функций предmodуляции в трехфазном мосту	60
1.5.3. Оптимальные коэффициенты смещения импульсов	64
1.5.4. Оценка эффективности оптимальных алгоритмов трехфазной синусоидальной П-ШИМ	65
1.5.5. Сравнение методов трехфазной полнофазной ШИМ.....	70
1.5.6. Трехфазная синусоидальная ШИМ с перемодуляцией	71
1.5.7. Выводы по главе.....	75
1.6. Неполнофазные и комбинированные алгоритмы трехфазной ШИМ	77
1.6.1. Несимметричные алгоритмы трехфазной неполнофазной ШИМ.....	77
1.6.2. Симметричные алгоритмы трехфазной неполнофазной ШИМ.....	80
1.6.3. Сравнение полнофазной и неполнофазной ШИМ по критерию дисперсии токов	83
1.6.4. Сравнение полнофазной и неполнофазной ШИМ в трехфазном мосту	87
1.6.5. Комбинационный алгоритм полнофазной и неполнофазной ШИМ с обратной связью по температуре нагрева ключей.....	90
1.6.6. Выводы по главе.....	92
1.7. Алгоритмы многофазной ШИМ	93
1.7.1. Модулирующие функции m -фазных напряжений на нагрузке	93
1.7.2. Оптимальный алгоритм m -фазной полнофазной ШИМ по критерию дисперсии тока в нагрузке.....	97

1.7.3. Алгоритм m -фазной полнофазной ШИМ с полным использованием напряжения источника питания	99
1.7.4. Алгоритмы неполнофазной ШИМ m -фазного моста.....	101
1.7.5. Выводы по главе	103
1.8. Заключение по разделу 1	104

ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРОННО-КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ..... 107

2.1. Элементы импульсной преобразовательной техники	108
2.1.1. Электронные ключи.....	108
2.1.2. Датчики электрических преобразователей.....	113
2.1.3. Микропроцессорные элементы систем управления импульсными преобразователями.....	116
2.1.4. Конденсаторы.....	120
2.1.5. Выводы по главе	122
2.2. Неуправляемые диодные выпрямители.....	122
2.2.1. Диодный 6-пульсный выпрямитель	123
2.2.2. Диодный 12-пульсный выпрямитель.....	125
2.2.3. Диодный 18-пульсный выпрямитель.....	127
2.2.4. Соединение обмоток трансформатора.....	129
2.2.5. Выводы по главе	132
2.3. Широтно-импульсные регуляторы постоянного напряжения	132
2.3.1. Широтно-импульсный регулятор, понижающий напряжение на нагрузке	133
2.3.2. Широтно-импульсный регулятор, повышающий напряжение на нагрузке	135
2.3.3. Широтно-импульсное регулирование напряжения вверх и вниз относительно напряжения источника питания.....	138
2.3.4. Выводы по главе	142
2.4. Инверторы напряжения.....	143
2.4.1. Однофазный инвертор напряжения с однофазной модуляцией	143

2.4.2. Однофазный инвертор напряжения с двухфазной модуляцией	147
2.4.3. Трехфазный инвертор напряжения	152
2.4.4. Многофазный инвертор напряжения.....	158
2.4.5. Выводы по главе.....	163
2.5. Многоуровневые инверторы напряжения	163
2.5.1. Принципы построения многоуровневых инверторов напряжения	163
2.5.2. Трехуровневый инвертор напряжения с отсекающими диодами.....	166
2.5.3. Трехуровневый мостовой Т-образный инвертор напряжения.....	172
2.5.4. Выводы по главе.....	174
2.6. Трехфазный активный выпрямитель	175
2.6.1. Схемы трехфазных активных выпрямителей	175
2.6.2. Динамическая модель активного выпрямителя	178
2.6.3. Стационарный режим работы активного выпрямителя	180
2.6.4. Система управления активным выпрямителем	184
2.6.5. Выбор параметров емкости и индуктивности активного выпрямителя.....	188
2.6.6. Выводы по главе.....	193
2.7. Преобразователи частоты	193
2.7.1. Преобразователи частоты со звеном постоянного тока	194
2.7.2. Каскадные преобразователи частоты.....	197
2.7.3. Матричные преобразователи частоты	202
2.7.4. Выводы по главе.....	209
Заключение	211
Литература	212
Предметный указатель.....	224