

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение .....</b>	5
<b>Литература к введению .....</b>	6
<b>Глава 1</b>	
<b>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВЫХ</b>	
<b>ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ.....</b>	7
1.1. Влияние способа заземления нейтрали на ток замыкания в судовой электроэнергетической системе .....	7
1.2. Об оценке токов и напряжений при однофазных замыканиях в схеме электроснабжения судна с берега .....	15
1.3. Напряжение на нейтрали, заземленной через реактор (дугогасящую катушку) .....	20
1.4. Сопротивление судовых кабелей для токов нулевой последовательности.....	24
<b>Литература к главе 1 .....</b>	31
<b>Глава 2</b>	
<b>ВОПРОСЫ ВНУТРИСИСТЕМНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ .....</b>	33
2.1. Индуктивность прямоугольных контуров .....	33
2.2. Индуктивность тонкослойных катушек круговой и квадратной форм.....	42
2.3. Коэффициенты взаимоиндукции плоских контуров, расположенных соосно и компланарно .....	49
2.4. Коэффициенты магнитной связи соосных контуров круговой и квадратной форм .....	52
2.5. Электромагнитное поле линейного проводника с током, параллельного граничной плоскости «воздушная среда – проводящее полупространство» .....	58
<b>Литература к главе 2 .....</b>	74

## **Глава 3**

<b>ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТР-КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ .....</b>	<b>77</b>
3.1. Резонансные частоты судовой электроэнергетической системы с двумя различными фильтр-компенсирующими устройствами.....	77
3.2. Эффективность совместного применения резонансных и демпфирующих фильтров второго порядка .....	82
Литература к главе 3 .....	91

## **Глава 4**

<b>ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ И ТОЧКА ОТСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЙ В ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ .....</b>	<b>93</b>
4.1. Вводные замечания .....	93
4.2. Мощность асимметрии приемника .....	95
4.3. Мощность в базисах ( $ABC$ ) и ( $0\alpha\beta$ ) .....	99
Литература к главе 4 .....	103